



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی برق

گزارش پروژه درس مدارهای منطقی برنامه پذیر دکتر شریعتمدار

نگارش

دانیال فتح پور 9923059
عرفان قصری 9923061

زمستان 1402



فهرست محتوا

2	بخش اول:
3	انتخاب قطعات:
3	انتخاب میکرو:
4	انتخاب تراشه ADC و DAC :
4	انتخاب درایور دیجیتال:
4	انتخاب درایور RS422:
5	انتخاب درایور Ethernet:
5	انتخاب هسته اصلی:
6	انتخاب تغذیه:
9	ترسیم شماتیک:
9	بخش توان:
11	بخش درایور ethernet:
12	بخش درایور RS422:
12	بخش راه انداز FPGA:
13	بخش راه انداز FPGA:
13	بخش های IO:
17	بخش دوم:
18	بخش سوم:
18	تعریف پین ها:
22	کدنویسی RS422:

بخش اول:

طراحی کلی مدار:

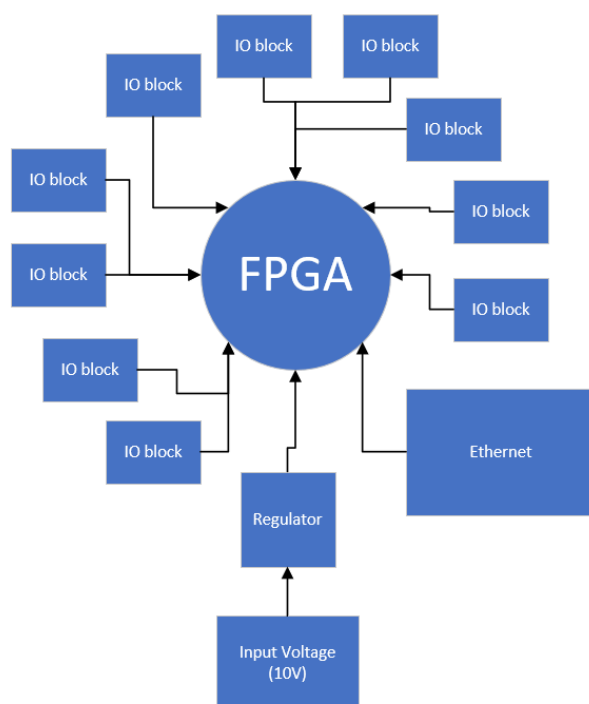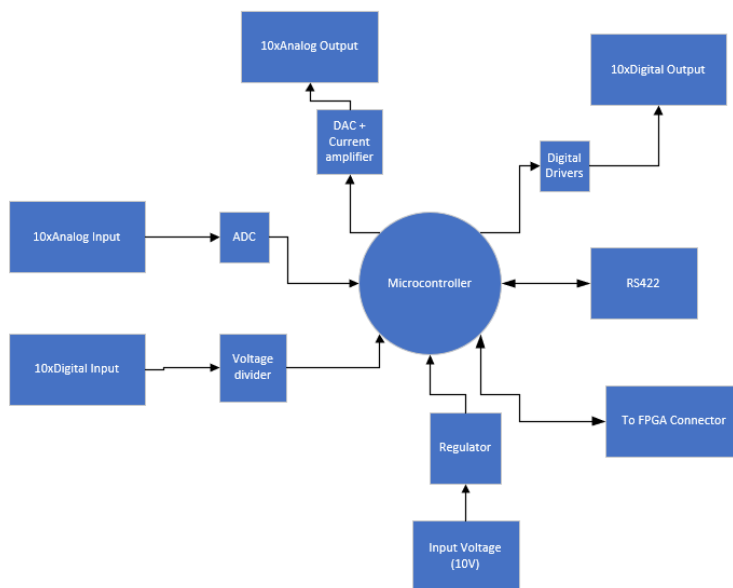سیستم را به طور کلی به دو بخش برد اصلی (برد دارای FPGA، Ethernet و قابلیت اتصال به برد های IO) و 10 عدد برد IO (قابلیت اتصال به 10 ورودی دیجیتال، 10 خروجی دیجیتال، 10 ورودی آنالوگ، 10 خروجی آنالوگ و RS422) تقسیم می کنیم که بلوک دیاگرام آن ها به صورت زیر است:




انتخاب قطعات:

انتخاب میکر و:

برای انتخاب میکرو مد نظر در هر IO Board بر اساس طرح کلی اولیه به برنامه STM32cubeMX مراجعه کرده و میکرو مد نظر را انتخاب می کنیم. در این جا میکرو STM32F103RCT6 انتخاب شد. در این جا خواسته ها عبارتند از:

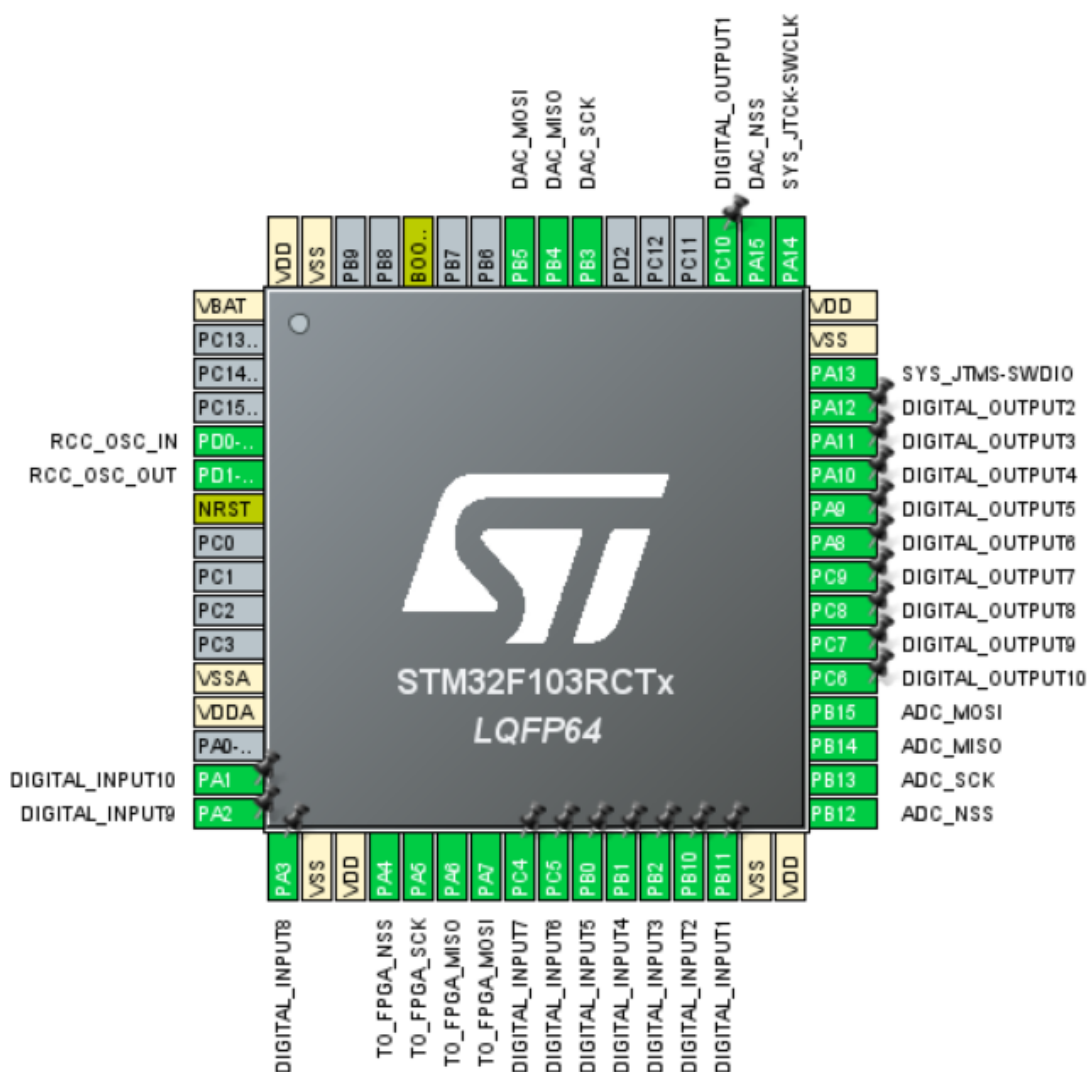- 3 عدد SPI (یکی برای ارتباط با برد اصلی، یکی برای ADC و یکی برای DAC)
- تعداد مناسبی بین GPIO برای اتصال به بقیه قسمت ها



همانطور که مشخص است بر اساس طراحی اولیه بالا تمامی خواسته های برد برطرف می شود.

انتخاب تراشه ADC و DAC :

ابتدا برای انتخاب تراشه ADC از طریق سایت شرکت Analog Devices اقدام می کنیم و و بر اساس نیاز های این برد تراشه MAX11311 را انتخاب می کنیم (حداقل 10 کانال داشته باشد و سطح ولتاژ ± 5 را تحمل کند). که متوجه می شویم هم می تواند ADC و هم DAC باشد و جریان خروجی آن 25 میلی آمپر است که بنابراین نیاز است از تقویت کننده جریان (یک مدار پوش پول) استفاده کنیم.

Overview

Features and Benefits

- 12 Configurable Mixed-Signal Ports Maximize Design
- 0 to +2.5V GPI Programmable Threshold

Product Categories

- D/A Converters (DAC)
- Single-Supply Voltage Output D/A Converters

انتخاب درایور دیجیتال:

برای اعمال ولتاژ های بالای 3.3 ولت نیازمند درایور برای خروجی دیجیتال هستیم که ساده ترین آن ها یک ترانزیستور است که توان جریان دهی مناسبی داشته باشد و ابعاد کمی هم داشته باشد بر این اساس BC817 انتخاب می شود.

لازم به ذکر است که برای ورودی های دیجیتال از تراشه خاصی استفاده نمی کنیم و به یک تقسیم مقاومتی ساده بسنده می کنیم.

انتخاب درایور RS422:

برای انتخاب این درایور از سایت Texas instrument کمک می گیریم و به تراشه THVD1400 می رسیم.



THVD1400 ACTIVE

3.3-V to 5-V, 500-Kbps, RS-485 transceiver in small package option with ± 12 -kV IEC ESD pro

Notifications

Order now


DATA SHEET [THVD1400, THVD1420 3.3-V to 5-V RS-485 Transceivers in Small Package with \$\pm 12\$ -kV IEC ESD Protection datasheet \(Rev. B\)](#) PDF | HTML

Product details | Technical documentation | Design & development | Ordering & quality | Support & training

Product details

Parameters | Package | Pins | Size | Features | Description

Number of receivers	1
Number of transmitters	1
Duplex	Half
Supply voltage (nom) (V)	3.3, 5
Signaling rate (max) (Mbits)	0.5
IEC 61000-4-2 contact ($\pm V$)	12000
Fault protection (V)	-16 to 16

 

انتخاب درایور Ethernet:

برای انتخاب این تراشه از PCB این سورس OpenRex استفاده می کنیم و همان تراشه ای که در آنجا استفاده شده را قرار می دهیم که تراشه KSZ9031RNXIA است.


Products | Manufacturers | Services & Tools | Technical Resources | Help

Account & Orders | 0

All Products > Semiconductors > Communication & Networking ICs > Ethernet ICs > Microchip Technology KSZ9031RNXIA

See an Error?

KSZ9031RNXIA



Images are for reference only
See Product Specifications

Share

Mouser No:	998-KSZ9031RNXIA
Mfr. No:	KSZ9031RNXIA
Mfr.:	Microchip Technology
Customer No:	Customer No
Description:	Ethernet ICs 1-Port Gigabit Ethernet PHY Microchip View in Development Tools Selector
Datasheet:	KSZ9031RNXIA Datasheet (PDF)
ECAD Model:	PCB Symbol, Footprint & 3D Model
More Information	Learn more about Microchip Technology KSZ9031RNXIA

☐ Compare Product [Add To Project](#) | [Add Notes](#)

In Stock: 51.417

Stock: 51.417 Can Dispatch Immediately

Factory Lead Time: 14 Weeks

Enter Quantity: Minimum: 1 Multiples: 1 [Buy](#)

Pricing (EUR)

Qty.	Unit Price	Ext. Price
1	6,45 €	6,45 €
10	5,93 €	59,30 €
25	5,31 €	132,75 €
100	5,01 €	501,00 €
260	4,67 €	1.214,20 €
520	4,35 €	2.262,00 €
1.040	4,34 €	4.513,60 €
5.200		

[Compare](#)

انتخاب هسته اصلی:

برای انتخاب هسته اصلی از نرم افزار Vivado استفاده می کنیم و بر اساس خواسته های مسئله (10 عدد برد IO و یک عدد اترنت و 10 عدد ارتباط RS422 که در مجموع به حدود 100 عدد پایه نیازمندیم.) یک FPGA را انتخاب می کنیم. دلیل انتخاب تراشه FPGA به عنوان هسته اصلی سرعت آن و قابلیت موازی سازی آن است. نکته دیگر در مورد انتخاب FPGA ها این است که تا حد ممکن می خواهیم از تراشه ای استفاده کنیم که برد آماده آن وجود داشته باشد تا بتوانیم مدار های جانبی تراشه مرکزی را به درستی طراحی کنیم. بنابر تمام نکات گفته شده به سری برد های PicoZed از شرکت

[Home](#) / [Boards](#) / [Aynet PicoZed](#)

 Click to Enlarge


by: [Aynet](#)

The PicoZed kit is supported by the www.picozed.org community website where users can download kit documentation and reference designs as well as collaborate with other engineers also working on Zynq designs.

Price: \$178.00
Part Number: AES-Z7PZ-7Z010-SOM-G/REV-E
Device Support: Zynq-7000
Partner Tier: Premier
[View Partner Profile](#)

Feedback

AMD
XILINX

 

Images are for reference only
See Product Specifications

 Share

Mouser No: 217-XC7Z010-1CLG225C

Mfr. No: XC7Z010-1CLG225C

Mfr.: Xilinx

Customer No:

Description:	SoC FPGA XC7Z010-1CLG225C
---------------------	---------------------------

Datasheet: [XC7Z010-1CLG225C Datasheet \(PDF\)](#)

More Information [Learn more about Xilinx XC7Z010-1CL G225C](#)

☐ Compare Product

Add To Project | Add Notes

Stock: 9 Can Dispatch Immediately

Factory Lead Time: 108 Weeks ?

Minimum: 1 M

Enter Quantity:

Buy

Pricing (EUR)


Qty.	Unit Price	Ext. Price
1	69,58 €	69,58 €

بر اساس هسته اصلی، درایور اترنت، میکرو و تراشه آنالوگ به چند سطح ولتاژ DC نیازمندیم که برای هر کدام باید رگولاتور مربوطه را قرار دهیم. این تراشه رگولاتور ها را از سایت شرکت Texas instrument انتخاب می کنیم و در صورت توان از مدار های برد های اپن سورسی که در اختیار داریم کمک می گیریم.

6

Product Index > Integrated Circuits (ICs) > Power Management (PMIC) > Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators > Texas Instruments TLV62130RGTT

Dark Mode ☐ Share

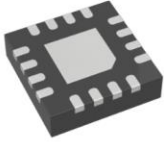

TLV62130RGTT

DigiKey Part Number: 296-32407-2-ND - Tape & Reel (TR)
296-32407-1-ND - Cut Tape (CT)
296-32407-6-ND - Digi-Reel®

Manufacturer: [Texas Instruments](#)

Manufacturer Product Number: TLV62130RGTT

Description: IC REG BUCK ADJ 3A 1.6VQFN

Manufacturer Standard Lead Time: 6 Weeks

Detailed Description: Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.9V 1 Output 3A 16-VQFN Exposed Pad

Customer Reference:

Datasheet: [Datasheet](#)

EDA/CAD Models: [TLV62130RGTT Models](#)

In-Stock: 1,515

Can ship immediately

QUANTITY

[Add to List](#) [Add to Cart](#)

All prices are in USD

Cut Tape (CT) & Digi-Reel®

QUANTITY	UNIT PRICE	EXT PRICE
1	\$1.97000	\$1.97
10	\$1.76600	\$17.66
25	\$1.66640	\$41.66
100	\$1.41990	\$141.99

* All Digi-Reel orders will add a \$7.00 reeling fee.

Tape & Reel (TR)

QUANTITY	UNIT PRICE	EXT PRICE
----------	------------	-----------

Product Attributes

TYPE	DESCRIPTION	SELECT ALL
<input type="radio"/>	Integrated Circuits (ICs)	<input type="radio"/>

1.2V:
MIC33050-4YHL TR


DigiKey All Products Enter keyword or part #

Login or REGISTER

Products > Manufacturers > Resources >

Product Index > Integrated Circuits (ICs) > Power Management (PMIC) > Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators > Microchip Technology MIC33050-4YHL-TR

Dark Mode ☐ Share



MIC33050-4YHL-TR

DigiKey Part Number: 576-3044-2-ND - Tape & Reel (TR)
576-3044-1-ND - Cut Tape (CT)
576-3044-6-ND - Digi-Reel®

Manufacturer: [Microchip Technology](#)

Manufacturer Product Number: MIC33050-4YHL-TR

Description: IC REG BUCK 1.2V 600mA 12MLF

Manufacturer Standard Lead Time: 12 Weeks

Detailed Description: Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 1.2V 1 Output 600mA 12-VDFN Exposed Pad, 12-MLF8

Customer Reference:

Datasheet: [Datasheet](#)

EDA/CAD Models: [MIC33050-4YHL-TR Models](#)

0 In Stock

[Check Lead Time](#)

[Request Stock Notification](#)

QUANTITY

[Add to List](#) [Add to Cart](#)

All prices are in USD

Cut Tape (CT) & Digi-Reel®

QUANTITY	UNIT PRICE	EXT PRICE
1	\$2.06000	\$2.06
25	\$1.72000	\$43.00
100	\$1.56000	\$156.00

* All Digi-Reel orders will add a \$7.00 reeling fee.

Tape & Reel (TR)

QUANTITY	UNIT PRICE	EXT PRICE
----------	------------	-----------

Product Attributes

TYPE	DESCRIPTION	SELECT ALL
<input type="radio"/>	Integrated Circuits (ICs)	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	Power Management (PMIC)	<input type="radio"/>

1.5V:
TLV62130RGT

1.8V:
TLV62130RGT

2.5V:
TPS7A26

TPS7A26 ACTIVE

500-mA, 18-V, ultra-low-IQ, high-accuracy, adjustable low-dropout voltage regulator with power good

Notifications

Order now

DATA SHEET  TPS7A26 500-mA, 18-V, Ultra-Low IQ, Low-Dropout Linear Voltage Regulator With Power-Good datasheet (Rev. 8) PDF | HTML

Product details Technical documentation Design & development Ordering & quality Support & training


Product details

Parameters	Package Pins Size	Features	Description
Output options			Adjustable Output, Fixed Output
I _{out} (max) (A)		0.5	
V _{in} (max) (V)		18	
V _{in} (min) (V)		2.4	
V _{out} (max) (V)		17.41	
V _{out} (min) (V)		1.24	
Fixed output options (V)		1.25, 1.8, 2.5, 3.3, 5	




3.3V: ISL8024AIRTAJZ-T7A

Products ▾ Manufacturers Services & Tools Technical Resources Help


Account & Orders ▾  0

All Products > Semiconductors > Power Management ICs > Voltage Regulators & Voltage Controllers > Switching Voltage Regulators > Renesas / Intersil ISL8024AIRTAJZ-T7A

 See an Error?

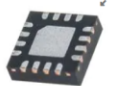

Images are for reference only
See Product Specifications

 Share


Mouser No: 968-ISL8024AIRTAJZT7

Mfr. No: ISL8024AIRTAJZ-T7A


Mfr.: [Renesas / Intersil](#)

Customer No:

Description: Switching Voltage Regulators 4A 2MHz ADJ VOUT LW IQ SYNCH BUCKG 250P

Lifecycle:  End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer

Datasheet: [ISL8024AIRTAJZ-T7A Datasheet \(PDF\)](#)

ECAD Model:  PCB Symbol, Footprint & 3D Model

Download the free Library Loader to convert this file for your ECAD Tool. [Learn more about the ECAD Model.](#)

In Stock: 82

Stock: 82 Can Dispatch Immediately

Quantities greater than 82 will be subject to minimum order requirements.

Enter Quantity:

Pricing (EUR)

Qty.	Unit Price	Ext. Price
Cut Tape / MouseReel™ 1		
1	2.19 €	2.19 €
10	1.86 €	18.60 €
100	1.59 €	159.00 €
Full Reel (Order in multiples of 250)		
250	1.50 €	375.00 €
500	1.43 €	715.00 €

ترسیم شماتیک:




تصویر شماره 1: تامین توان تراشه اصلی

در این بخش از نمونه های ارایه شده در فایل های تدریس یاری استفاده کردیم، خازن های با ظرفیت ها متفاوت برای حذف نویز در فرکانس های متفاوت به دلیل ضریب کیفیت متفاوت خازن ها (ضرایب کمتر برای خازن های بزرگ تر) به کار رفته اند.



تصویر شماره 2: ورودی برق و دیود برای جلوگیری از آسیب دیدن مدار در صورت اتصال اشتباه قطب های مثبت و منفی


1.2V

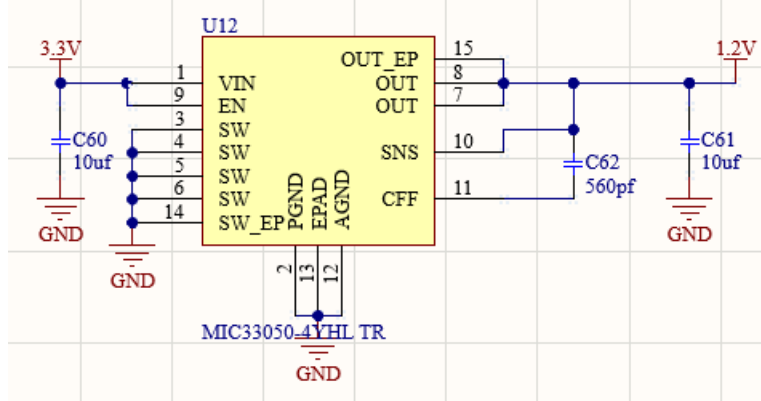


تصویر شماره 3: تولید ولتاژ یک ولت

در این قسمت و قسمت های مشابه همانند مثال های ارایه شده در data-sheet تراشه بهره بردیم، خازن ها و سلف ها(بعضا فریت ها) نیز به جهت جلوگیری از نویز قرار گرفته اند.


1V

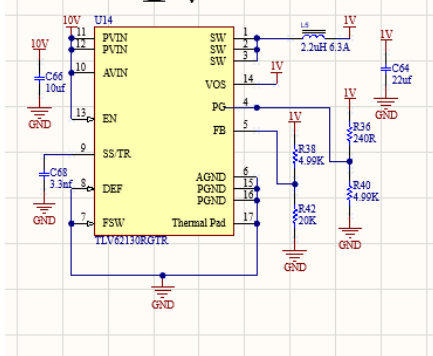


1.5V

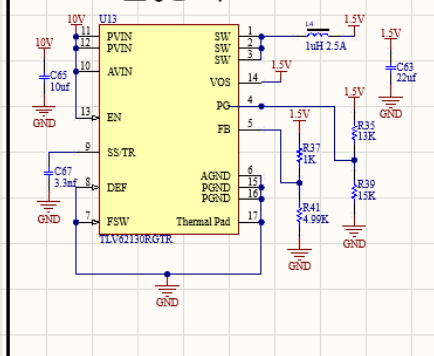

1.8V

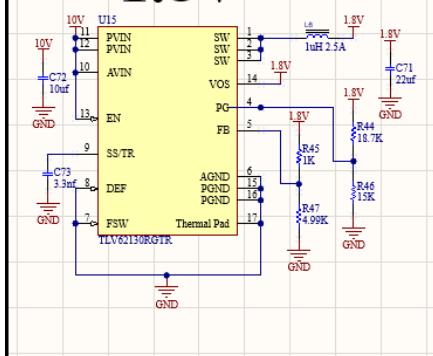


2.5V

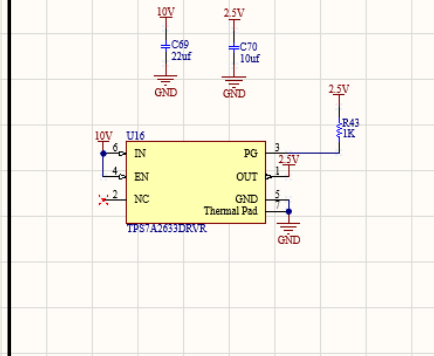


تصویر شماره 4: سایر سطوح ولتاژ

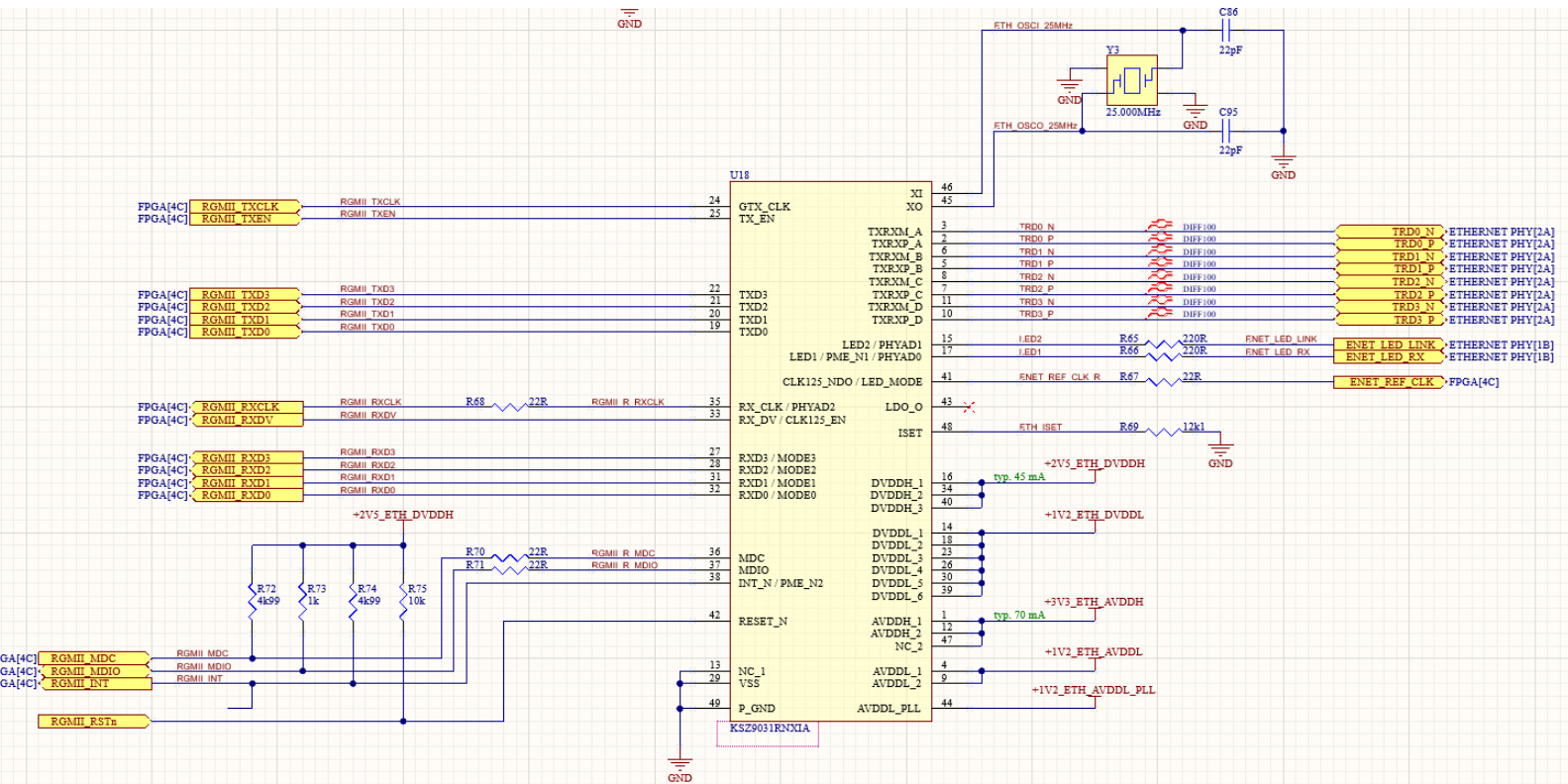برای پیگیری درایور اترنت نیز از مثال خود دیتاشیت استفاده کردیم و تنها پورت های دیتا را از یکطرف به تراشه و از طرف دیگر به پورت وصل کردیم:



تصویر شماره 5 : درایور اترنت به همراه نوسانگر مناسب


بخش درایور RS422:

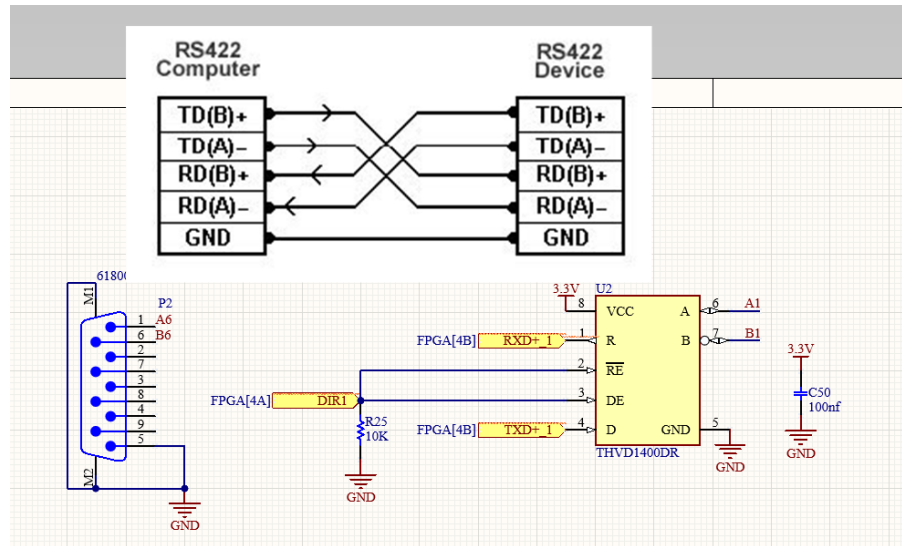


تصویر شماره 6 : مجموعه درایور و پورت مادگی مناسب

بخش راه انداز FPGA:

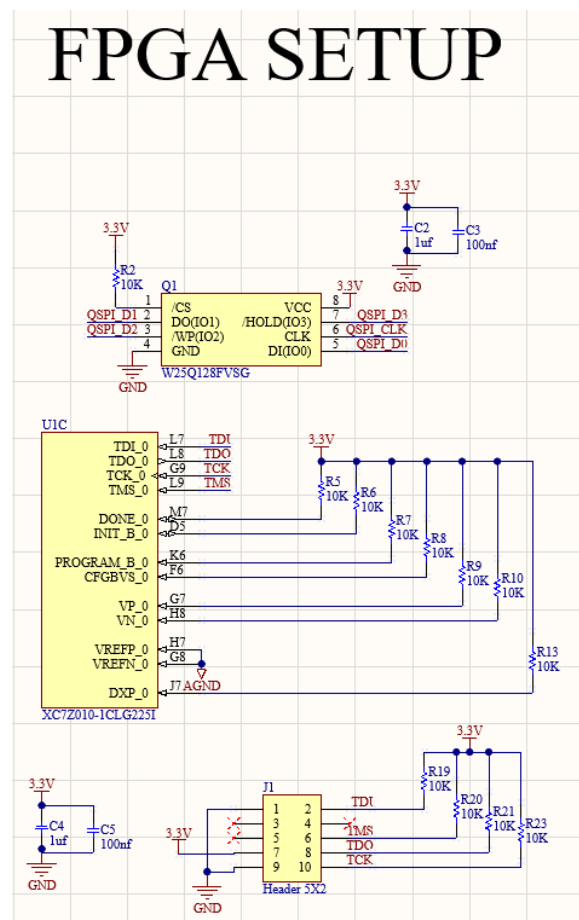برای این بخش از یک حافظه کوچک استفاده کردیم:



به دلیل شباهت بخش های مختلف تراشه اصلی تنها یک بخش از آنرا در تصویر زیر آوردم، برخی پورت ها از پیش تایین شده بودند که آنها را به مقادیر مناسبشان متصل کردیم، سایر پورت ها را با توجه به اطلاعاتی که توسط Vivado درباره نوع پورت (برای مثال برخی پورت ها read only بودند) تامین کرده بود به قسمت های مناسب (IO-block برای سیگنال های آنالوگ و دیجیتال که بخش های بعدی به آن میپردازم و درایور های RS422 و Ethernet به طور مستقیم) متصل کردیم.

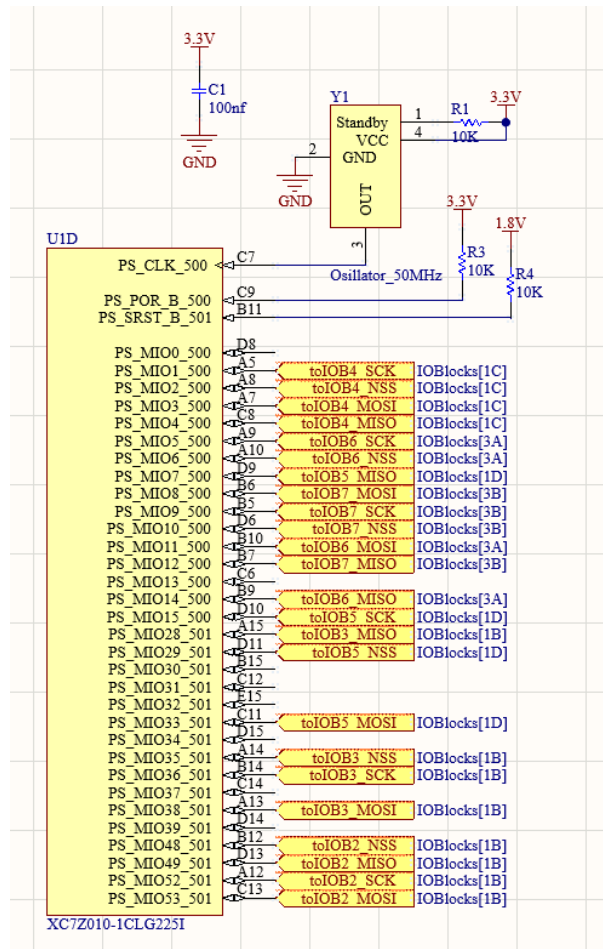


نصویر شماره 7 : قسمتی از خود تراشه


بخش های IO:

10 نمونه از بخش های IO را به برد اصلی وصل خواهیم کرد و هر برد IO بخش های زیر را دارد:

 
1. Power
2. مبدل ولتاژ برای تامین ولتاژ مناسب میکرو:



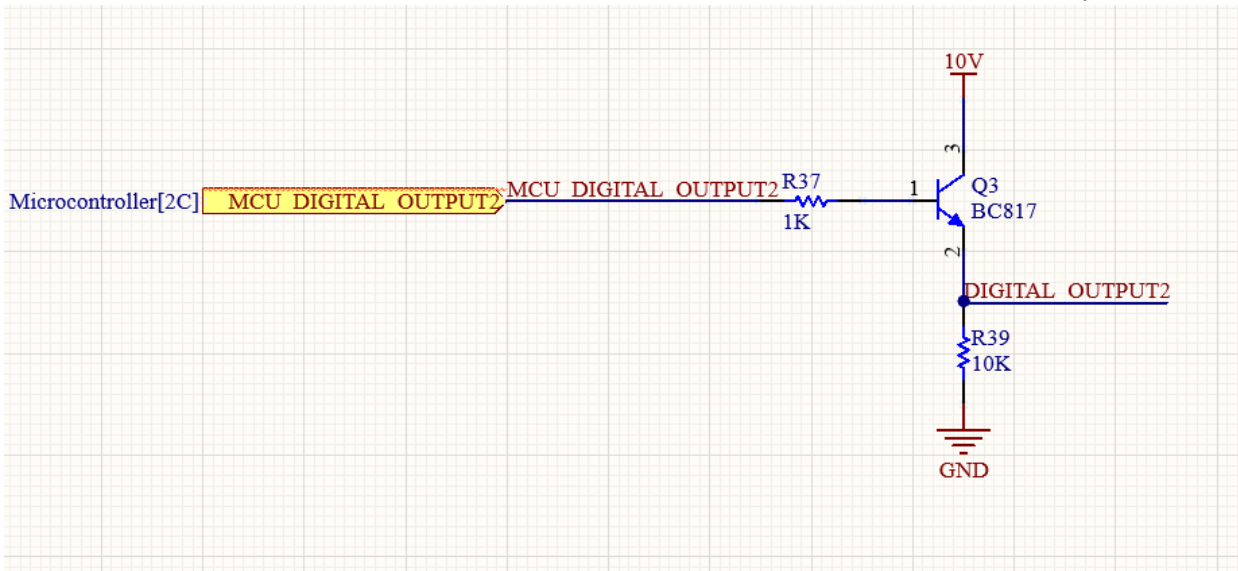3. مدار pull-down شده برای تامین جریان خروجی دیجیتال:




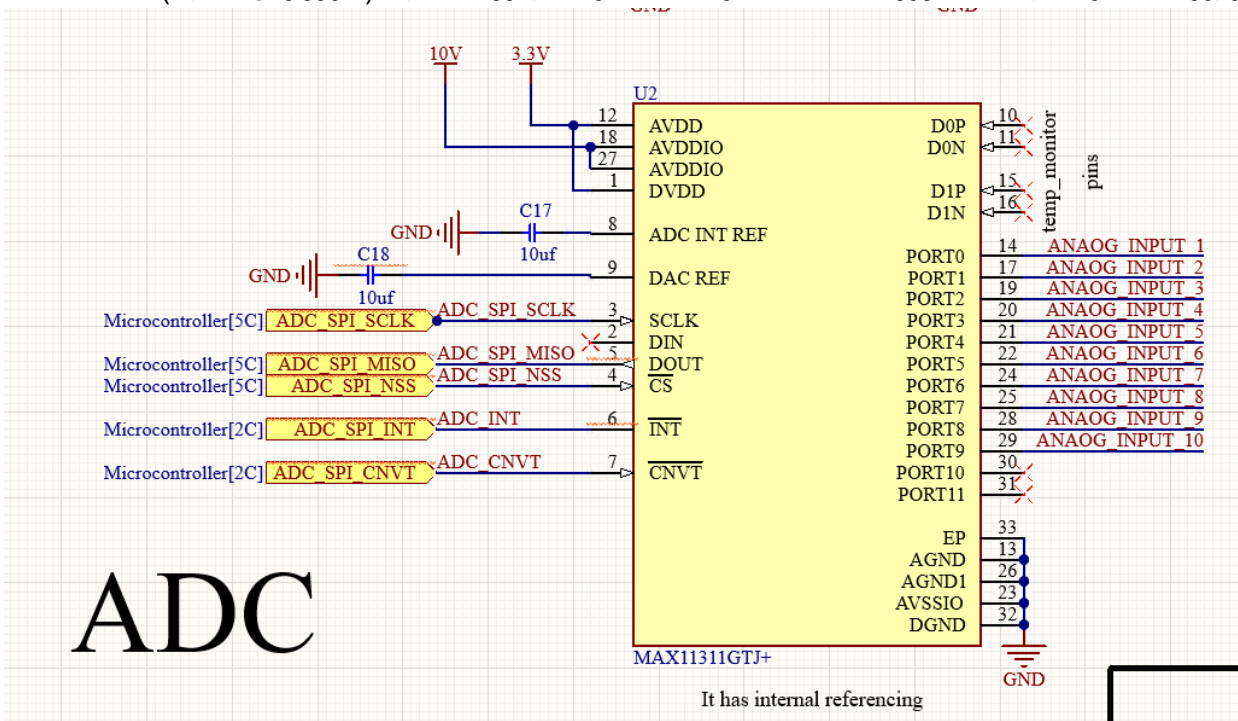4. درایور مناسب برای سیگنال های ورودی که اطلاعات را با SPI به تراشه میکرو منتقل میکند (با رزولوشن 16 بیت):




ADC

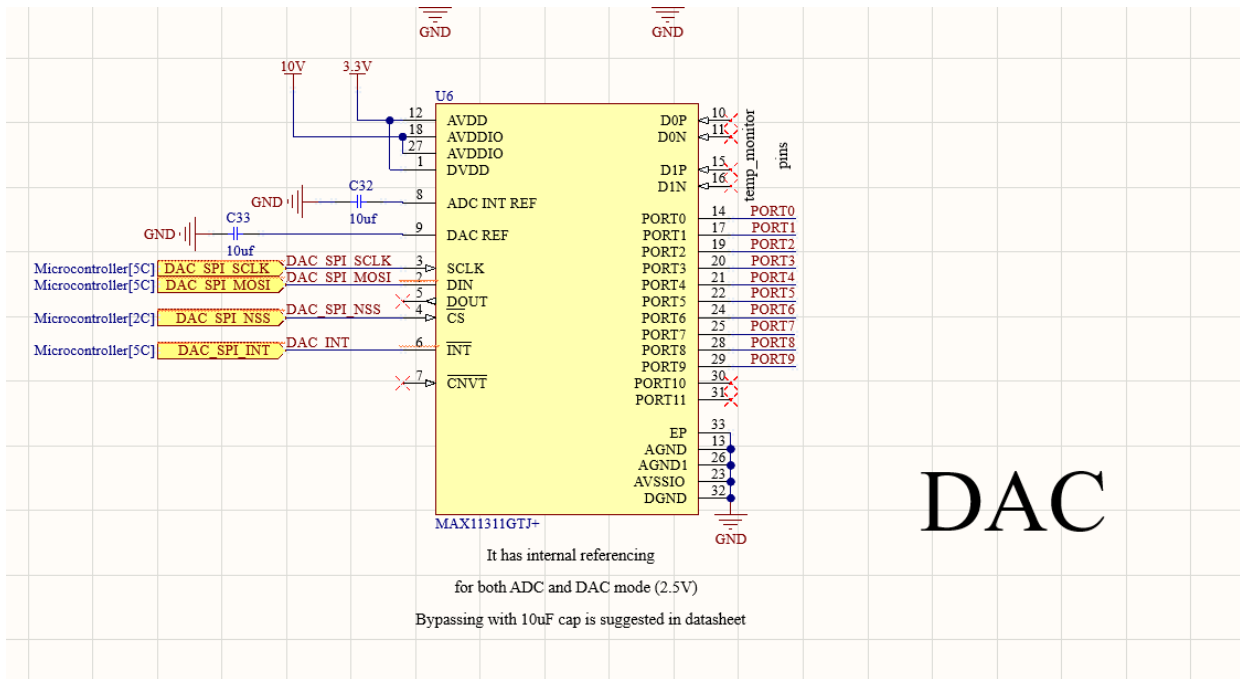
5. درایور ADC مناسب که اطلاعات میکرو را به سیگنال دیجیتال تبدیل میکند:




6. مدار Push-pull برای تامین جریان DAC :

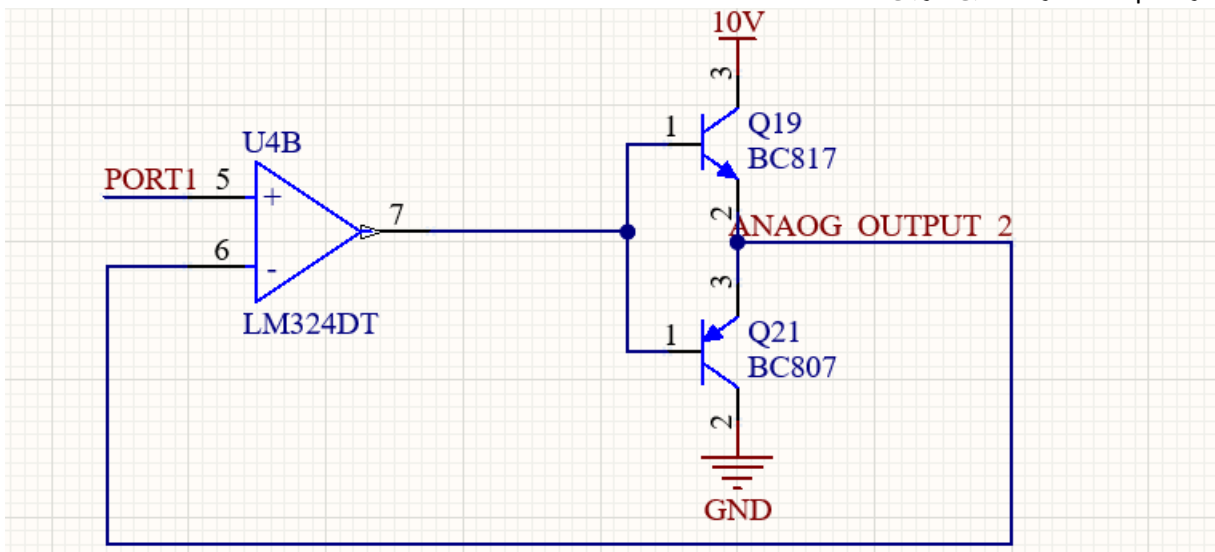

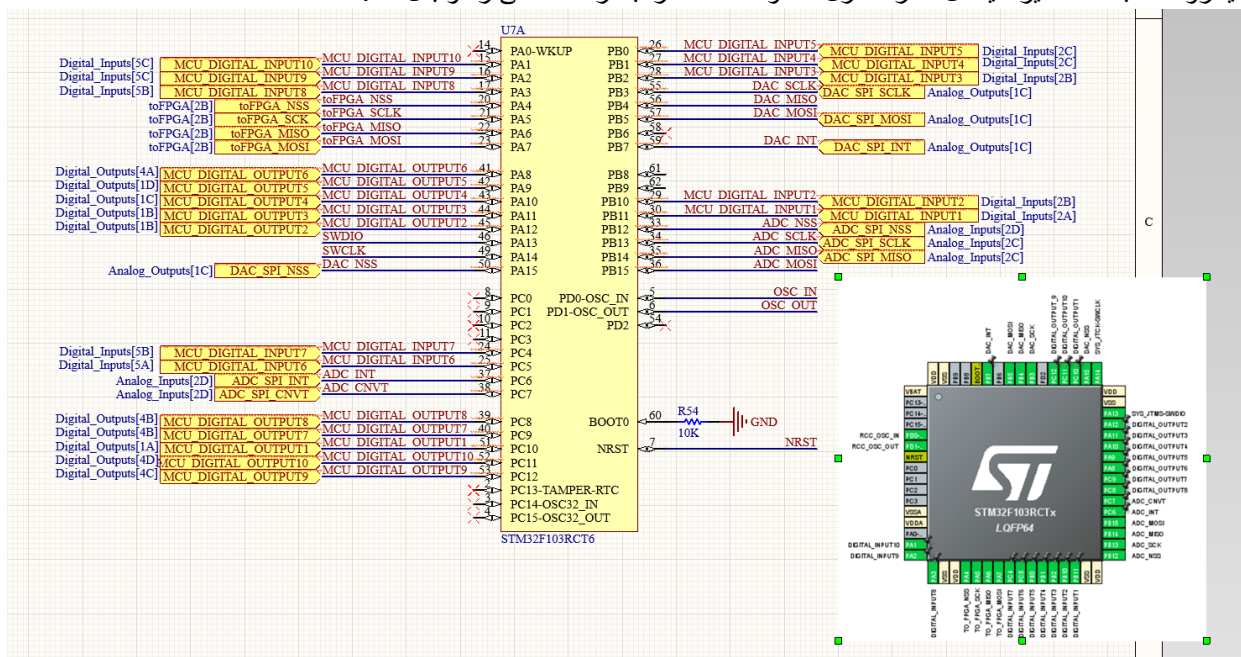
7. میکرو مناسب که مقادیر سیگنال ها را کنترل کند و اطلاعات را با تراشه اصلی رد و بدل کند:



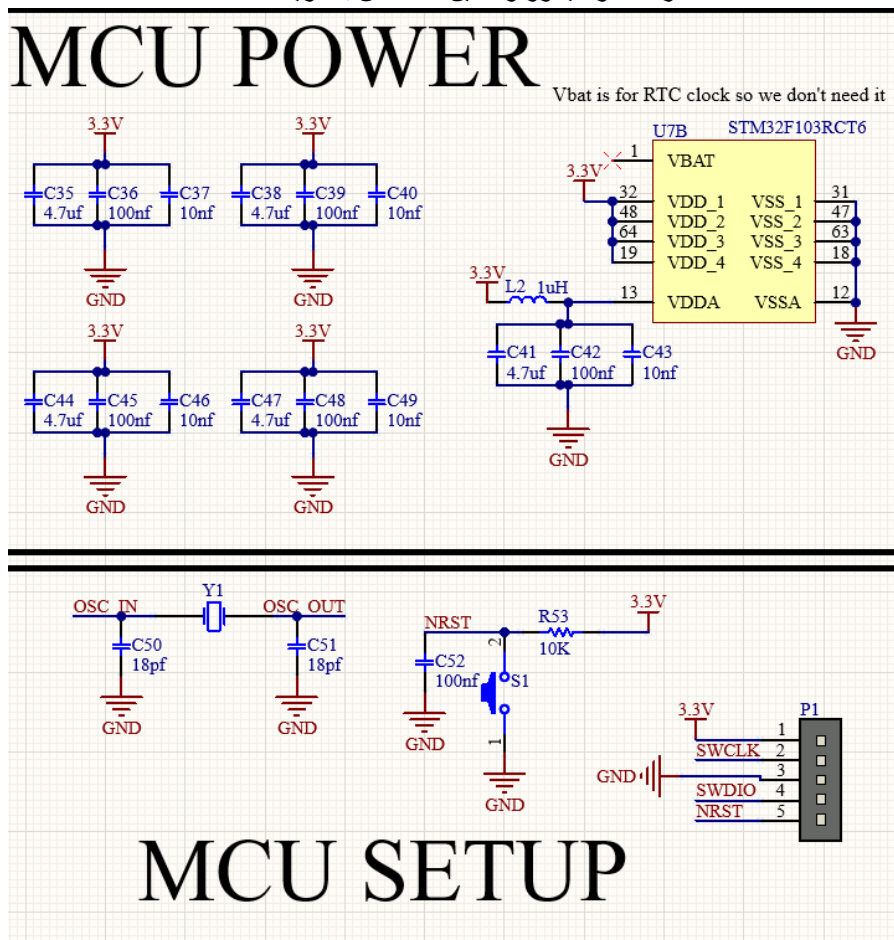8. راه انداز میکرو و تامین کلاک آن با کریستال:



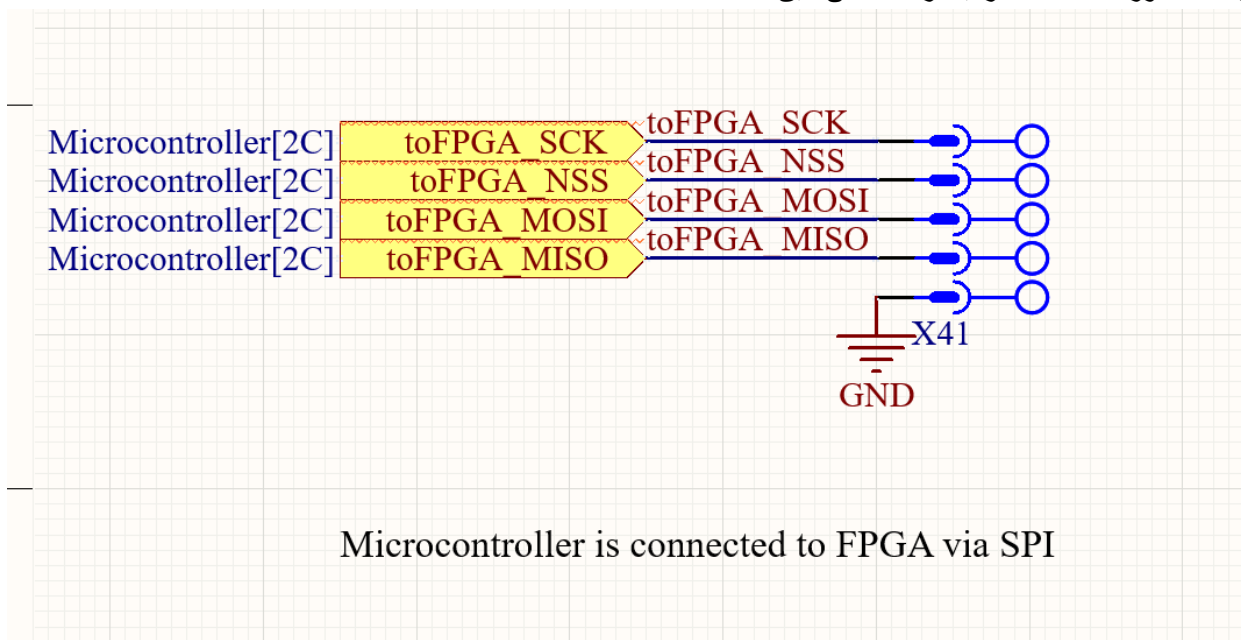9. یک کانکتور که اطلاعات را به تراشه اصلی طبق SPI منتقل کند:




بخش دوم:

این بخش علاوه بر سنگین ترین بخش پروژه بودن توضیح خاصی ندارد و صرفاً درد و رنج بود.

تعریف پین ها:

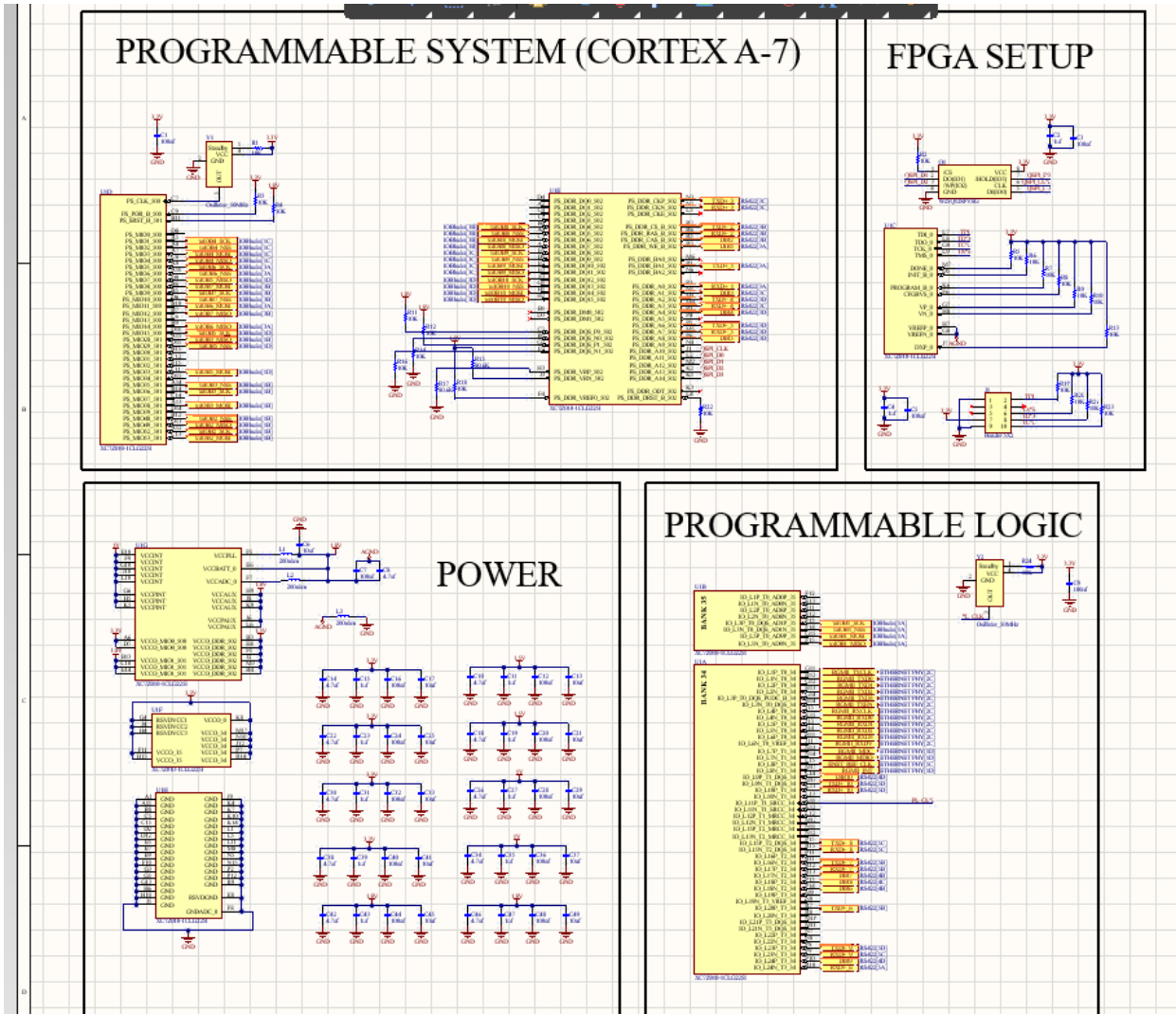در ابتدا TOP ماژول را طبق شکل زیر (صرفاً پورت های از پیش رزور نشده) به ترتیب در قسمت پورت ماژول وارد میکنیم و سپس از طریق elaborate design به تخصیص پایه های مناسب میپردازیم:



```
entity top is
    port (
        clk50MHz : in std_logic;
        toIOB4_SCK : out std_logic;
        toIOB4_NSS : out std_logic;
        toIOB4_MOSI : out std_logic;
        toIOB4_MISO : in std_logic;
        toIOB6_SCK : out std_logic;
        toIOB6_NSS : out std_logic;
```

```
toIOB5_MISO : in std_logic;
toIOB7_MOSI : out std_logic;
toIOB7_SCK : out std_logic;
toIOB7_NSS : out std_logic;
toIOB6_MOSI : out std_logic;
toIOB7_MISO : in std_logic;
toIOB6_MISO : in std_logic;
toIOB5_SCK : out std_logic;
toIOB3_MISO : in std_logic;
toIOB5_NSS : out std_logic;
toIOB5_MOSI : out std_logic;
toIOB3_NSS : out std_logic;
toIOB3_SCK : out std_logic;
toIOB3_MOSI : out std_logic;
toIOB2_NSS : out std_logic;
toIOB2_MISO : in std_logic;
toIOB2_SCK : out std_logic;
toIOB2_MOSI : out std_logic;
toIOB8_SCK : out std_logic;
toIOB8_NSS : out std_logic;
toIOB8_MOSI : out std_logic;
toIOB8_MISO : in std_logic;
toIOB9_SCK : out std_logic;
toIOB9_NSS : out std_logic;
toIOB9_MOSI : out std_logic;
toIOB9_MISO : in std_logic;
toIOB10_SCK : out std_logic;
toIOB10_NSS : out std_logic;
toIOB10_MOSI : out std_logic;
toIOB10_MISO : in std_logic;
TXD3 : out std_logic;
RXD3 : in std_logic;
TXD2 : out std_logic;
RXD2 : in std_logic;
DIR2 : out std_logic;
DIR1 : out std_logic;
TXD1 : out std_logic;
RXD1 : in std_logic;
DIR3 : out std_logic;
TXD4 : out std_logic;
RXD4 : in std_logic;
DIR4 : out std_logic;
TXD5 : out std_logic;
RXD5 : in std_logic;
DIR5 : out std_logic;
```

```
QSPI_CLK : out std_logic;
QSPI_D0 : inout std_logic;
QSPI_D1 : inout std_logic;
QSPI_D2 : inout std_logic;
QSPI_D3 : inout std_logic;
TDI : in std_logic;
TDO : out std_logic;
TCK : in std_logic;
TMS : in std_logic;
toIOB1_SCK : out std_logic;
toIOB1_NSS : out std_logic;
toIOB1_MOSI : out std_logic;
toIOB1_MISO : in std_logic;
RGMII_TXCLK : out std_logic;
RGMII_TXD0 : out std_logic;
RGMII_TXD1 : out std_logic;
RGMII_TXD2 : out std_logic;
RGMII_TXD3 : out std_logic;
RGMII_TXEN : out std_logic;
RGMII_RXCLK : in std_logic;
RGMII_RXD0 : in std_logic;
RGMII_RXD1 : in std_logic;
RGMII_RXD2 : in std_logic;
RGMII_RXD3 : in std_logic;
RGMII_RXDV : in std_logic;
RGMII_MDC : out std_logic;
RGMII_MDIO : inout std_logic;
ENET_REF_CLK : in std_logic;
RGMII_INT : in std_logic;
DIR10 : out std_logic;
TXD10 : out std_logic;
RXD10 : in std_logic;
PL_CLK : out std_logic;
TXD8 : out std_logic;
RXD8 : in std_logic;
TXD7 : out std_logic;
RXD7 : in std_logic;
DIR7 : out std_logic;
DIR8 : out std_logic;
DIR6 : out std_logic;
TXD6 : out std_logic;
TXD9 : out std_logic;
RXD9 : in std_logic;
DIR9 : out std_logic;
RXD6 : in std_logic;
```

```
);
end entity top;
```

پایه ها طبق تصویر و از بالا به پایین و از چپ به راست انتخاب شده اند

کانترین تولید شده:


```
constrained.xdc
1  # clk50MHz
2  set_property PACKAGE_PIN C7 [get_ports clk50MHz]
3  set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk50MHz]
4  #-----
5
6  #toIOB4_SCK
7  set_property PACKAGE_PIN A5 [get_ports toIOB4_SCK]
8  set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports toIOB4_SCK]
9  #-----
10
11 #toIOB4_NSS
12 set_property PACKAGE_PIN A8 [get_ports toIOB4_NSS]
13 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports toIOB4_NSS]
14 #-----
15
16 #toIOB4_MOSI
17 set_property PACKAGE_PIN A7 [get_ports toIOB4_MOSI]
18 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports toIOB4_MOSI]
19 #-----
20
21 #toIOB4_MISO
22 set_property PACKAGE_PIN C8 [get_ports toIOB4_MISO]
23 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports toIOB4_MISO]
24 #-----
25
26 #toIOB6_SCK
27 set_property PACKAGE_PIN A9 [get_ports toIOB6_SCK]
28 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports toIOB6_SCK]
29 #-----
30
31 #toIOB6_NSS a10
32 set_property PACKAGE_PIN A10 [get_ports toIOB6_NSS]
33 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports toIOB6_NSS]
34 #-----
35
```

کد نویسی RS422:

برای این طراحی با توجه به اینکه ساخت سیگنال تفاضلی در قسمت درایور انجام میشود، ما تنها با سیگنال های ارسالی (10 جفت RX و TX به همراه سیگنال های کنترل داده CTS و RTS) سر و کار داریم، همچنین اطلاعات را در قالب پکت های 8 بیتی (به همراه یک بیت شروع و یک بیت پایان، یعنی در مجموع 10 بیت ارسال میکنیم)

کار نسبتا ساده است، سیگنال داده ورودی را (که توسط خود تراشه تامین میشود) را به 8 قسمت میشکنیم و در هر کلاک یکی از این قسمت ها را بر روی 10 پورت TX سوار میکنیم تا ارسال شوند.

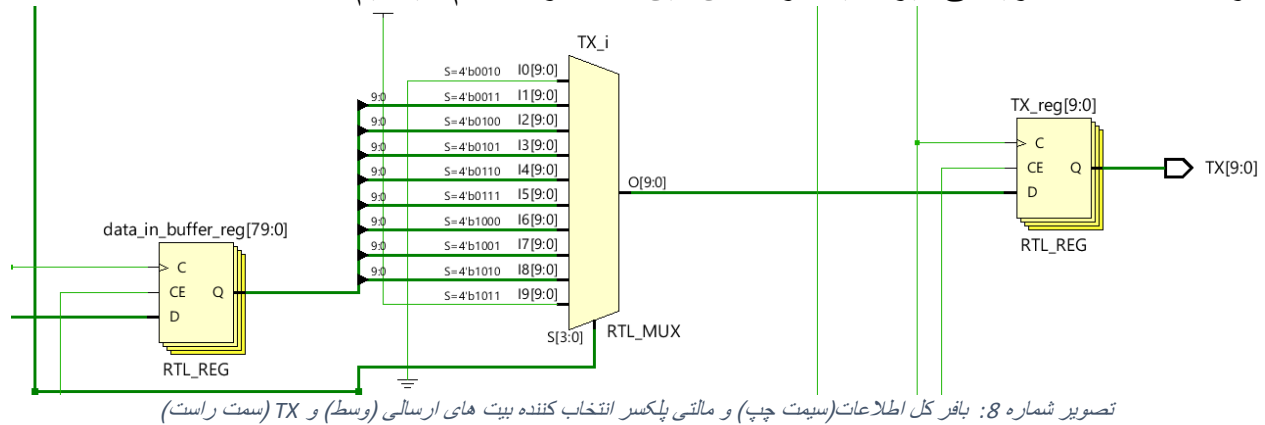در شروع داده های پایلوت 0 و در پایان ارسال نیز پایلوت 1 ارسال میشود. برای اطلاعات دریافتی نیز دقیقا برعکس این عمل را انجام میدهیم.



```
entity RS422 is
  port(
    clk : in std_logic;
    data_in : in std_logic_vector(79 downto 0); -- 10 bytes of data
    data_out : out std_logic_vector(79 downto 0); -- 10 bytes of data
    RTS : out std_logic := '0';
    CTS : in std_logic := '0';
    TX : out std_logic_vector(9 downto 0);
    RX : in std_logic_vector(9 downto 0);
    send : in std_logic;
    ready : out std_logic
  );
end RS422;
```

تجزیه ورودی و ترکیب RX به همراه ساخت مجموعه حالت ها

```

    type state_type is (idle, request_to_send, sending_start_bit, send_0, send_1,
send_2, send_3, send_4, send_5, send_6, send_7, send_stop_bit);
    signal state : state_type := idle;
begin
    data_in_buffer0 <= data_in_buffer(9 downto 0);
    data_in_buffer1 <= data_in_buffer(19 downto 10);
    data_in_buffer2 <= data_in_buffer(29 downto 20);
    data_in_buffer3 <= data_in_buffer(39 downto 30);
    data_in_buffer4 <= data_in_buffer(49 downto 40);
    data_in_buffer5 <= data_in_buffer(59 downto 50);
    data_in_buffer6 <= data_in_buffer(69 downto 60);
    data_in_buffer7 <= data_in_buffer(79 downto 70);

    data_out_buffer(9 downto 0) <= data_out_buffer0;
    data_out_buffer(19 downto 10) <= data_out_buffer1;
    data_out_buffer(29 downto 20) <= data_out_buffer2;
    data_out_buffer(39 downto 30) <= data_out_buffer3;
    data_out_buffer(49 downto 40) <= data_out_buffer4;
    data_out_buffer(59 downto 50) <= data_out_buffer5;
    data_out_buffer(69 downto 60) <= data_out_buffer6;
    data_out_buffer(79 downto 70) <= data_out_buffer7;

```

سوییچ بین حالت ها و ارسال اطلاعات مناسب:

```

    if rising_edge(clk) then
        case state is
            when idle =>
                if send = '1' then
                    data_in_buffer <= data_in;
                    ready <= '0';
                    state <= request_to_send;
                end if;
            when request_to_send =>
                RTS <= '1';
                if CTS = '1' then
                    RTS <= '0';
                    state <= sending_start_bit;
                end if;
            when sending_start_bit =>
                TX <= "0000000000";
                state <= send_0;
            when send_0 =>
                TX <= data_in_buffer0;
                state <= send_1;
            when send_1 =>
                TX <= data_in_buffer1;
                state <= send_2;

```


-----حالت های دیگر صرف نظر شده ولی در سورس موجودند-----

```
        when send_7 =>
            TX <= data_in_buffer7;
            state <= send_stop_bit;
        when send_stop_bit =>
            TX <= "1111111111";
            ready <= '1';
            state <= idle;
    end case;
end if;
```

دریافت اطلاعات نیز به همین صورت میباشد.

در نهایت برای تست کردن قطعات 1 نمونه از RS422 را میسازیم و ورودی یکی را به خروجی دیگری متصل میکنیم و انتظار داریم تا دیتای ورودی هر یک در خروجی دیگری ظاهر شود.

```
uut1: RS422 port map (
    clk => clk,
    data_in => data_in1,
    data_out => data_out1,
    RTS => RTS,
    CTS => CTS,
    TX => TX1,
    RX => RX1,
    send => send,
    ready => ready
);

uut2: RS422 port map (
    clk => clk,
    data_in => data_in2,
    data_out => data_out2,
    RTS => RTS,
    CTS => CTS,
    TX => TX2,
    RX => RX2,
    send => send,
    ready => ready
);

RX1 <= TX2;
RX2 <= TX1;
```


کلاک را برای مثال 1 مگ در نظر گرفتیم ولی در واقعیت این مقدار بسیار پایین تر و در حدود چند صد کیلوبایت است.

```
clk_gen(clk, 1.0e6, 50.0); -- 100 MHz clock with 50% duty cycle is T = 1 us
```

```
stim_proc: process
begin
    -- hold reset state for 100 ns.
    wait for 1 us;

    -- insert stimulus here
    -- data_in1 <= x"FAFAFAFAFAFAFAFAFAFA";
    -- data_in2 <= x"5A5A5A5A5A5A5A5A5A";
    data_in1 <= x"00000000000000000000";
    data_in2 <= x"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF";
    wait for 1 us;

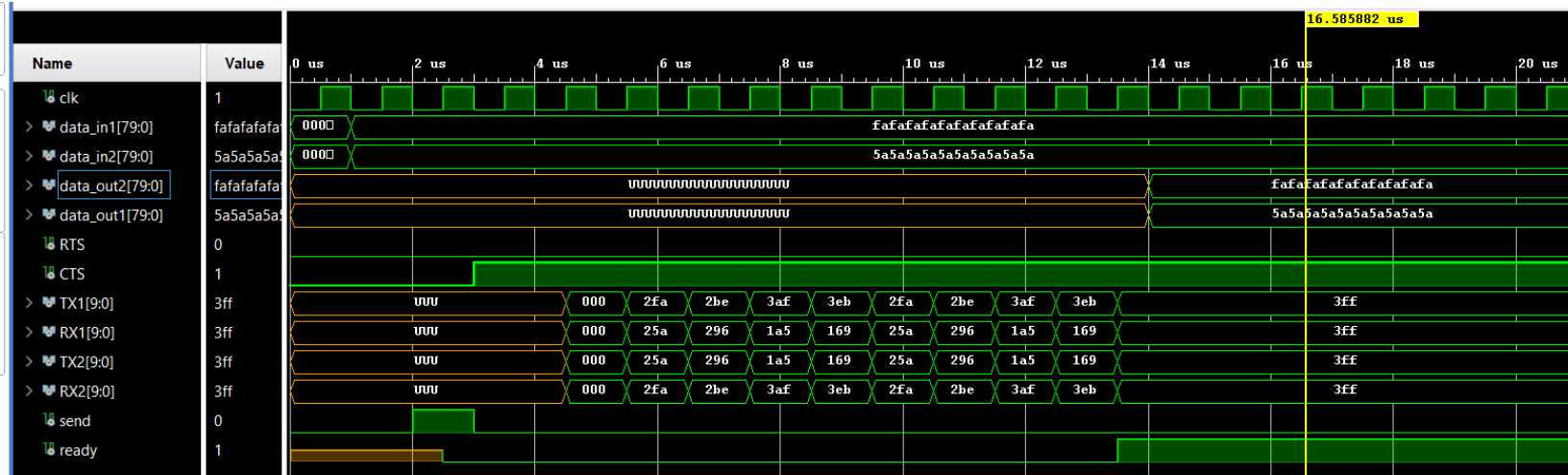    دستور ارسال برای هر دو نمونه ارسال میشود;
    send <= '1';
    wait for 1 us;
    با یک شدن این سیگنال اجازه ارسال صادر میشود;
    CTS <= '1';
    send <= '0';
    wait;
end process;
```



می بینیم که طبق انتظار دیتای ورودی 1 در خروجی 2 و همچنین ورودی 2 در خروجی 1 ظاهر شد پس طرح به درستی کار میکند.

باند ریت در این مثال 1Mbit/s است ولی برای بورد با توجه به محدود بودن نرخ ارسال و دریافت درایور انتخابی به نیم مگابیت بر ثانیه، باند ریت 500kbit/s محدود میشود. البته این در حالت ایده‌آل بوده چرا که عواملی مانند طول کابل نیز میتوانند بر این مقدار تاثیر گذاشته و آنرا بازهم بکاهند.

(در نظر داشتیم که مازولیشنی بر روی اطلاعات توسط درایور صورت نمیپذیرد یعنی

$$(\text{bit/symbol} = 1$$